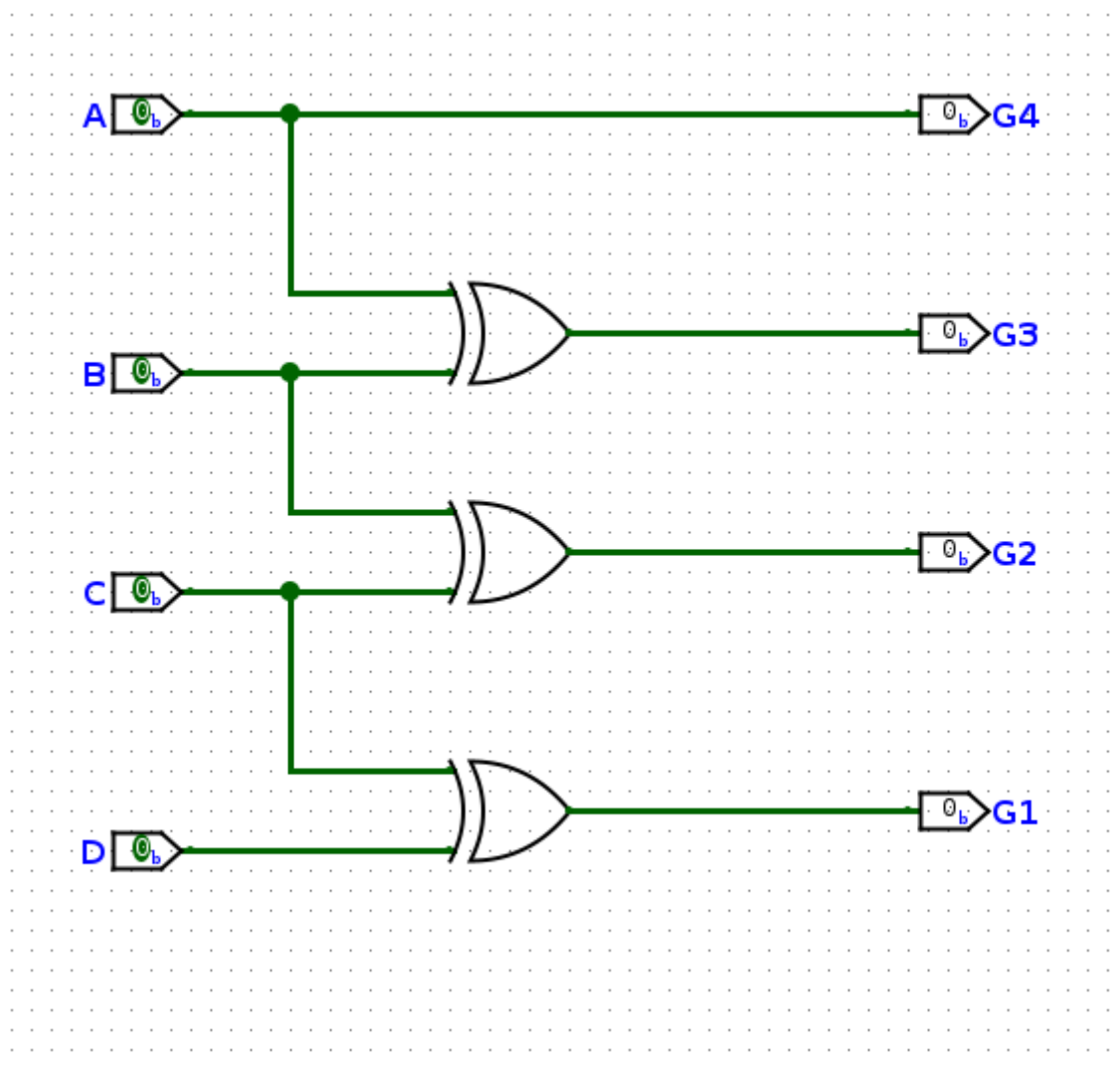


Nome : **Angemydelson Saint Bert**
Matrícula : **2121101002**
Prof : **Caimi Luciano**
Disciplina : **Circuitos Digitais**



Tarefa 1
O Cricuito



Nome : **Angemydelson Saint Bert**
Matrícula : **2121101002**
Prof : **Caimi Luciano**
Disciplina : **Circuitos Digitais**



A Tabela verdade

A	B	C	D	G4	G3	G2	G1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

A Expressão

$$G4 = A$$

$$G3 = A \oplus B$$

$$G2 = B \oplus C$$


$$G1 = C \oplus D$$

Nome : **Angemydelson Saint Bert**
Matrícula : **2121101002**
Prof : **Caimi Luciano**
Disciplina : **Circuitos Digitais**



Tarefa 2

O circuito

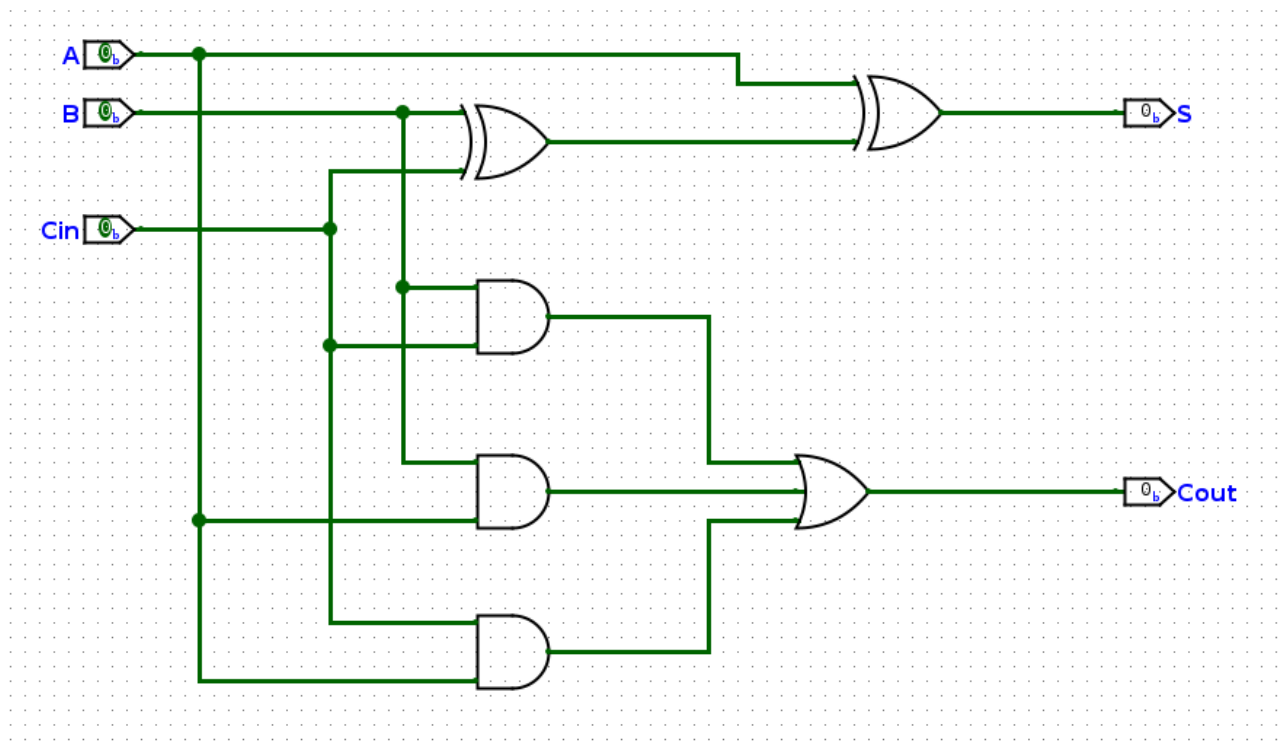

A tabela verdade

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Nome : **Angemydelson Saint Bert**
Matrícula : **2121101002**
Prof : **Caimi Luciano**
Disciplina : **Circuitos Digitais**



As expressões

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = B \cdot C_{in} + B \cdot A + C_{in} \cdot A$$