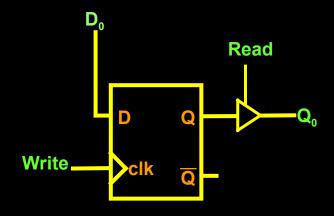



# Registradores

Luciano L. Caimi lcaimi@uffs.edu.br

### Registrador com carga paralela







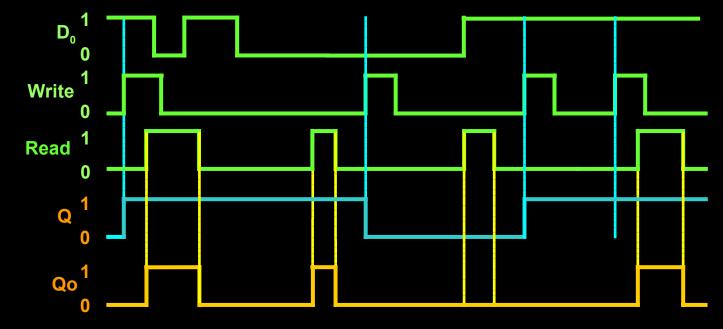

# Registrador com carga paralela




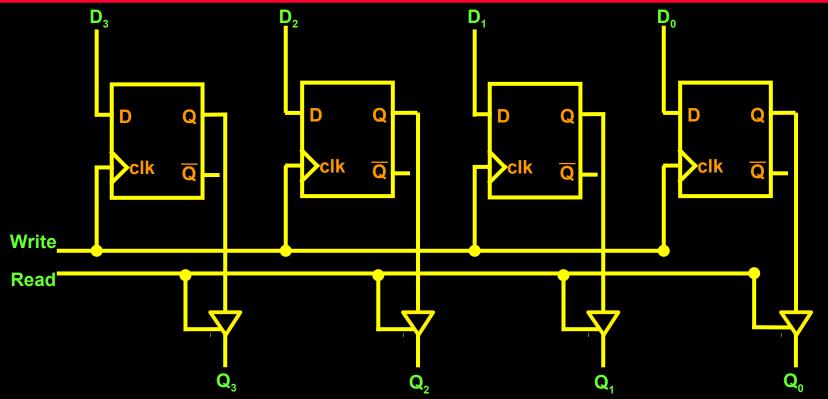


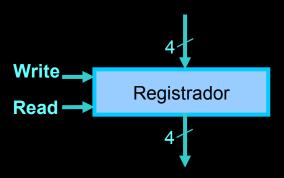


## Exercício



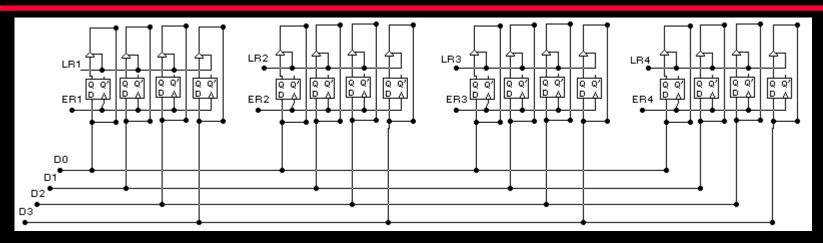


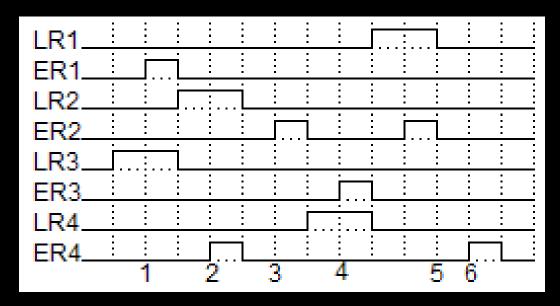

#### Registrador de deslocamento

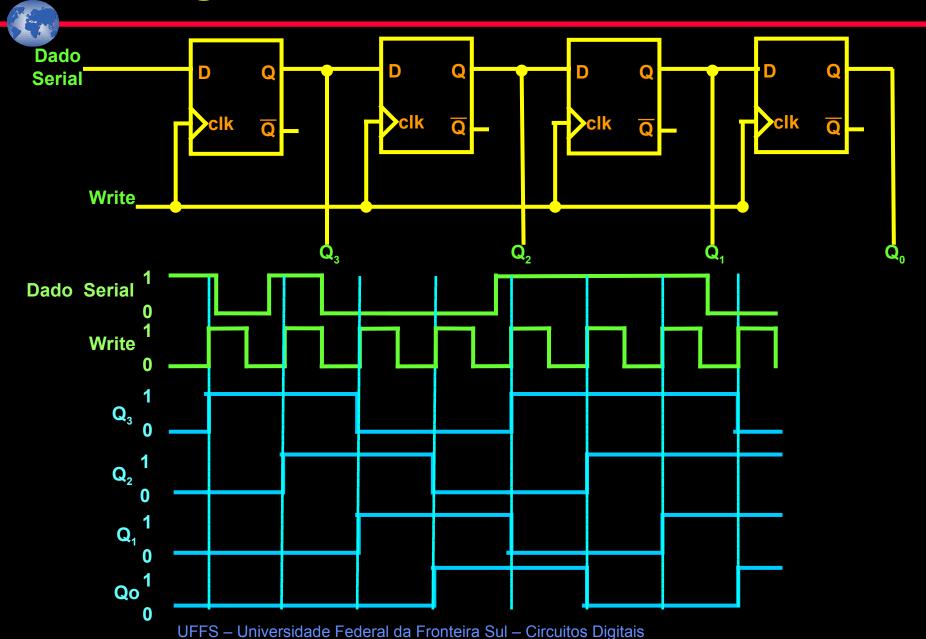


#### Registrador de deslocamento

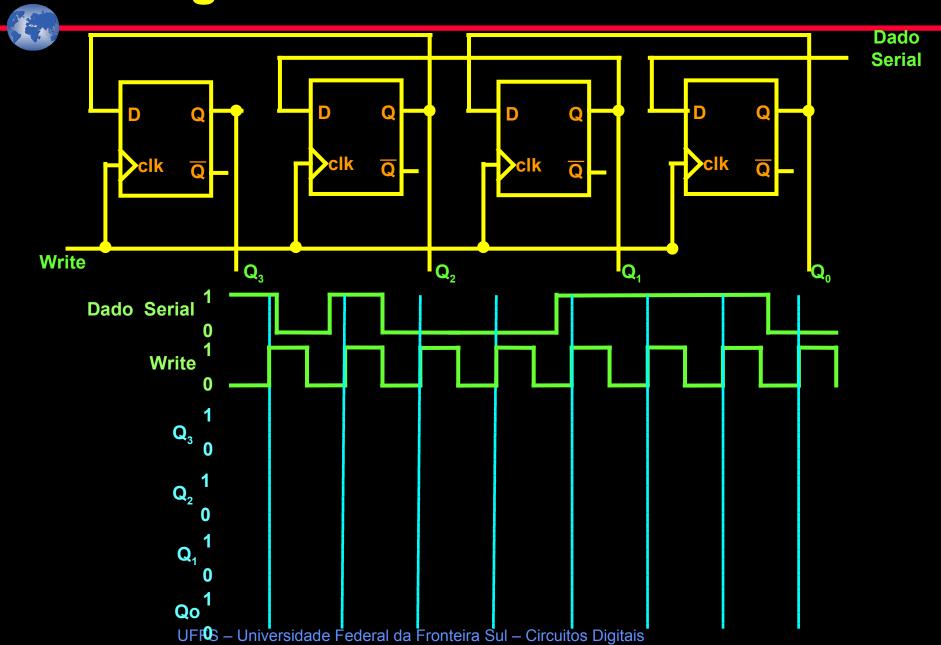
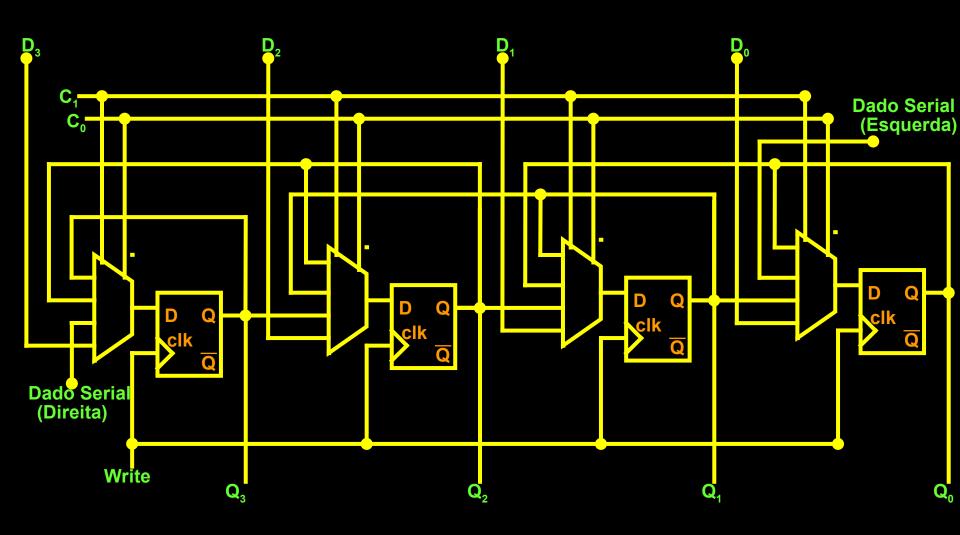
# Registrador de deslocamento com carga paralela






# Registrador de deslocamento com carga paralela



write	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	Comentário
≠↑	X	X	mantém anterior
<b>↑</b>	0	0	mantém anterior
<b>↑</b>	0	1	desloca esquerda
<b>↑</b>	1	0	desloca direita
<b>↑</b>	1	1	carga paralela

## Registrador Contador (1 bit)



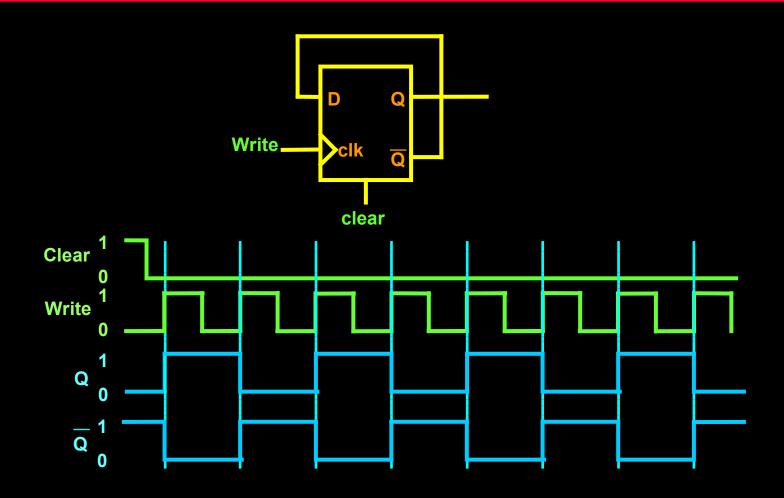

#### Registrador Contador (3 bits)

