Universidade Federal da Fronteira Sul Curso de Ciência da Computação FRONTEIRA SUL DISCIPLINA de Circuitos Digitais

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO

1. Converta os seguintes números binários em decimais. (1)

(a) 10110 =

(C) 11111111 =

(B) 100100001001 =

(D) 1111010111 =

2. Converta os seguintes valores decimais em binários. (1)

(A) 37 =

(C)77=

(B) 189 =

(D) 205 =

3. Converta cada número hexadecimal em seu equivalente decimal. (1)

(A) 37FD =

(C) 58 =

(B) 72 =

(D) 89 =

4. Converta os números decimais em seu equivalente hexadecimal.(1)

(A) 59 =

(C)771 =

(B) 919 =

(D) 255 =

5.1 Qual é o maior valor que pode ser representado por três dígitos hexa? (0.5)

5.2 Qual é o maior número hexa que pode ser representado com quatro bytes?)(0.5)

6. Mostre como uma porta NAND de duas entradas pode ser construída a partir de portas NOR de duas entradas. (2)

7. Determine as condições de entrada necessárias para levar a saída para o estado ativo nas figuras abaixo e determine suas equações algébricas. (3)

